

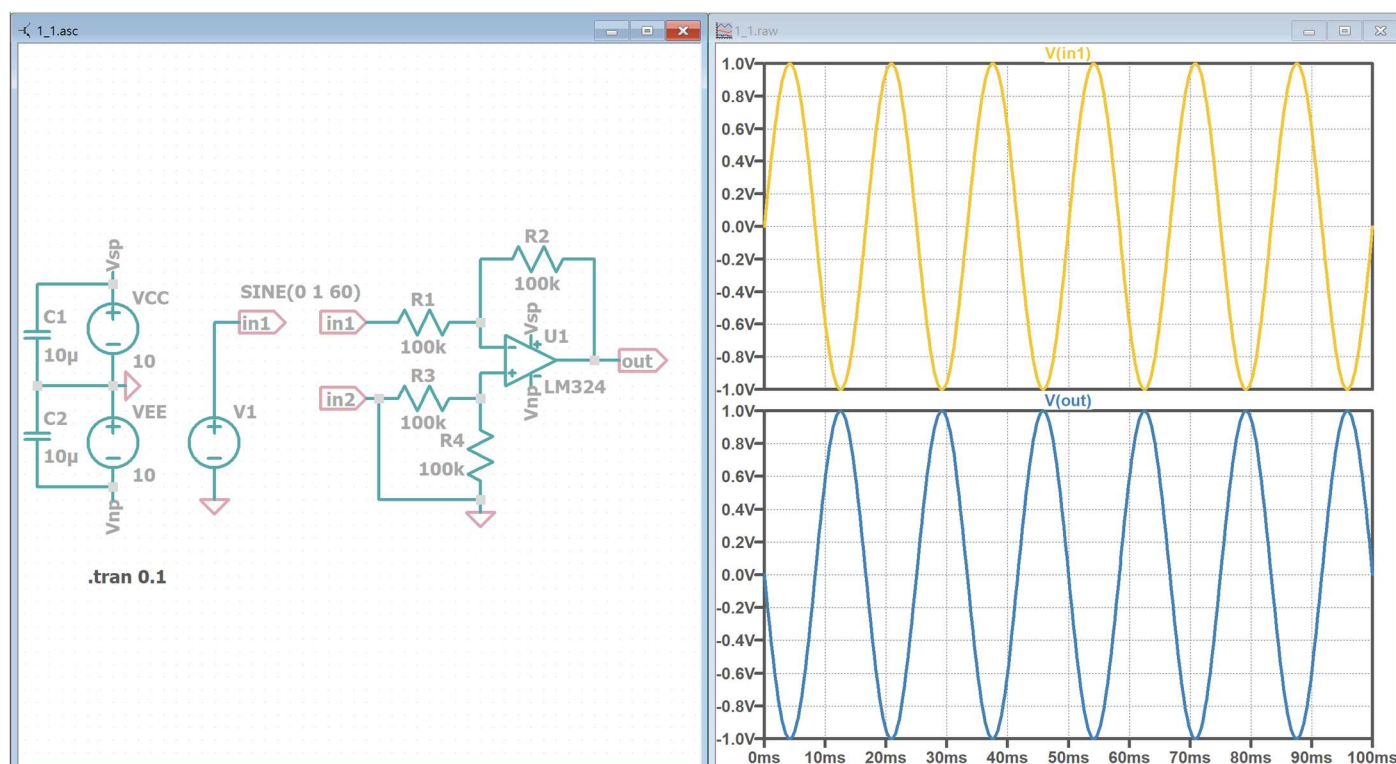
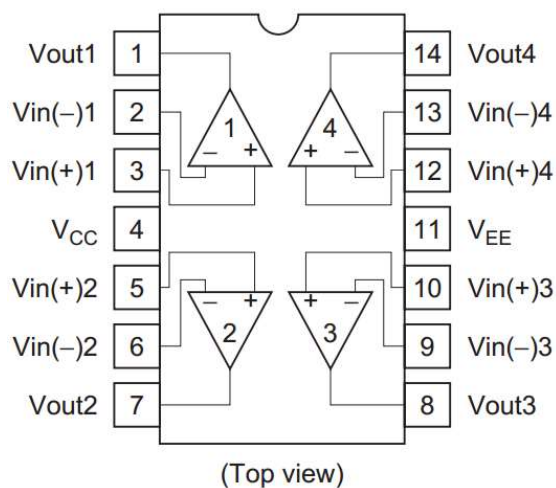


REPORT

Experiment 1: Difference Amplifier

Write down your pinout.

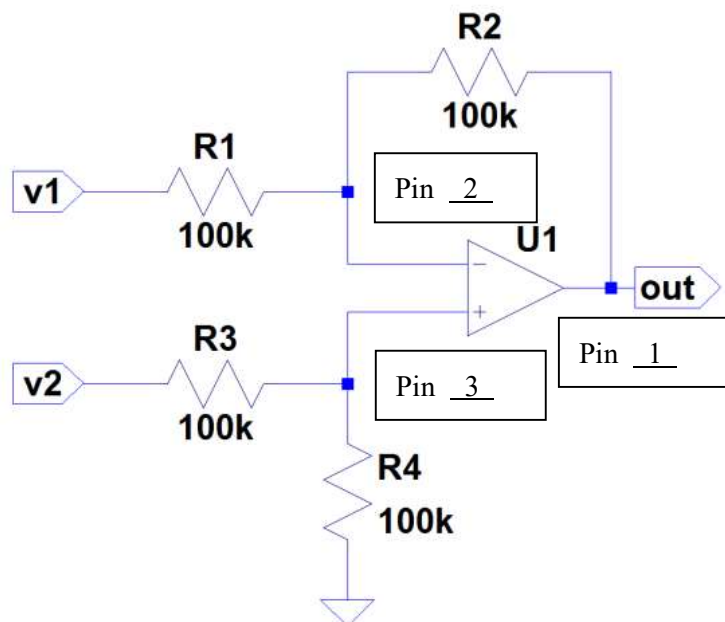

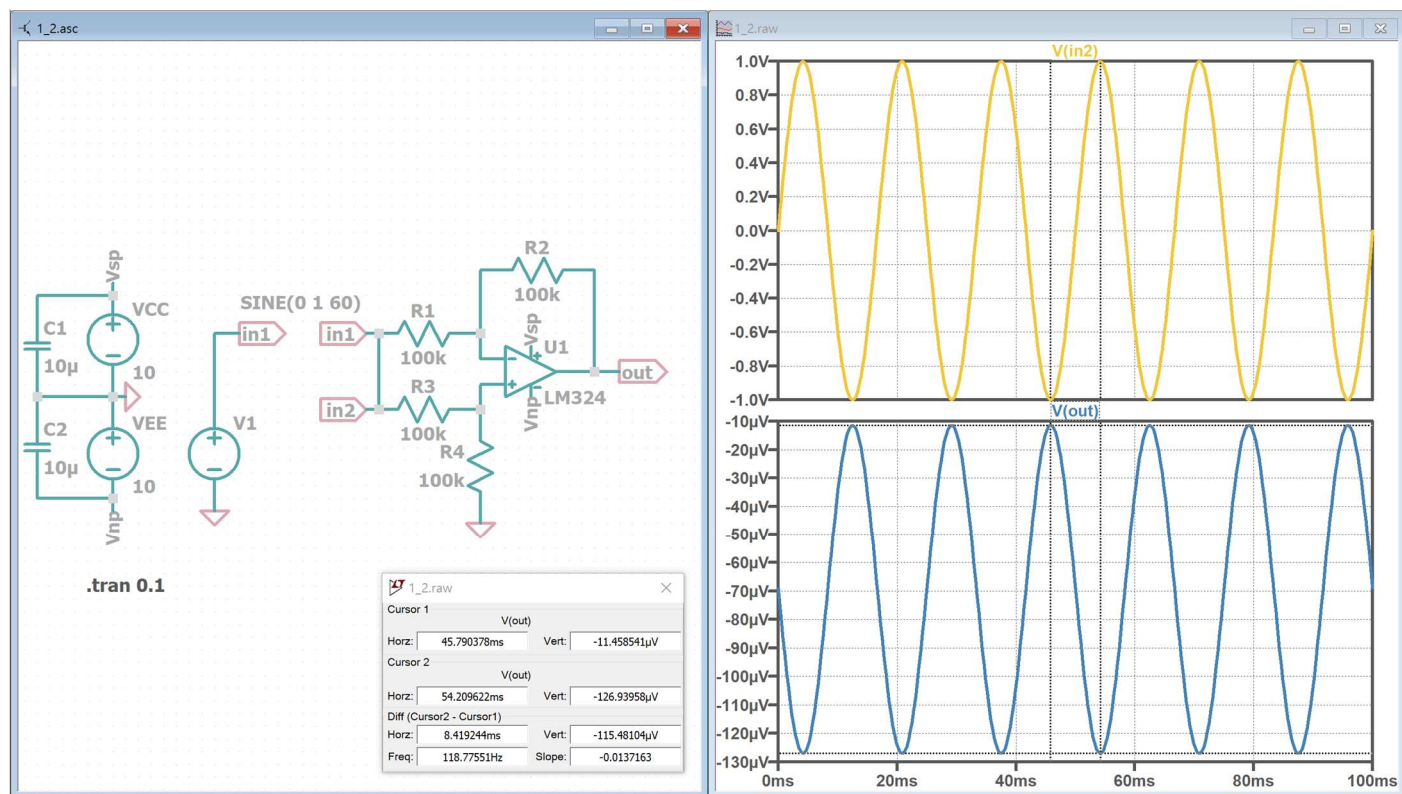


CMRR=78.786 dB

Q: power 電容並聯一大一小穩壓。

2.


V _{1,pp} (V)	V _{2,pp} (V)	V _{d,pp} =V ₂ -V ₁ (V)	V _{out,pp} (V)	A _{DM} (V/V)	Phase (v _{out} →v ₁) (degree)
2.071	0	2.071	2.064	0.997	180

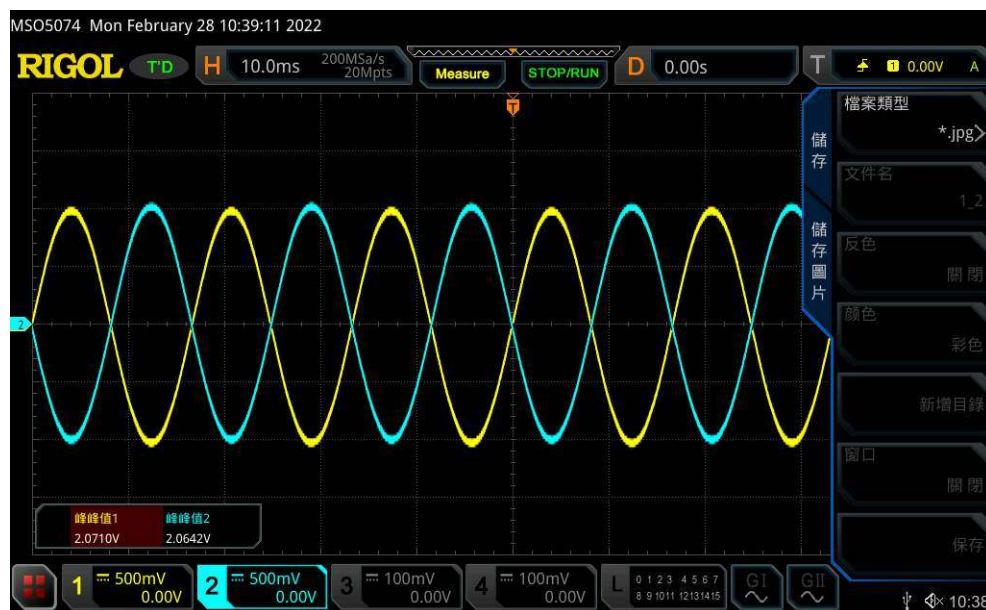V_{out} and v₁ waveform:

3.

$v_{1,pp}$ (V)	$v_{out,pp}$ (V)	A_{CM} (V/V)	Phase ($v_{out} \rightarrow v_1$) (degree)
2.049	4.133m	2.017m	180

Q:頻寬限制


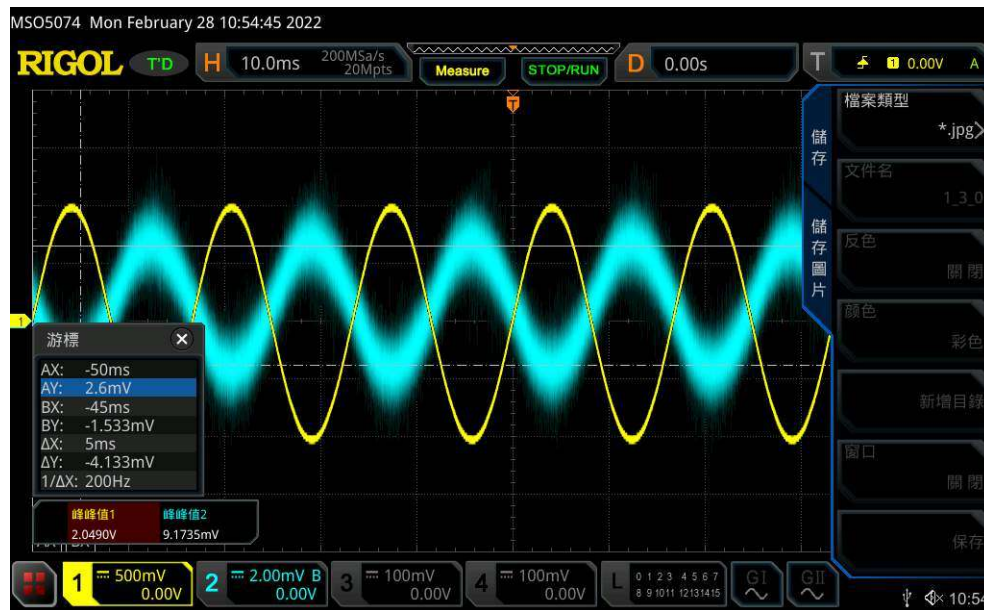
 v_{out} and v_1 waveform:


4.

$$CMRR = \left| \frac{A_{DM}}{A_{CM}} \right| = \underline{\underline{53.88 \text{ dB}}}$$

Experiment 2: Instrumentation Amplifier

Write down your pinout.

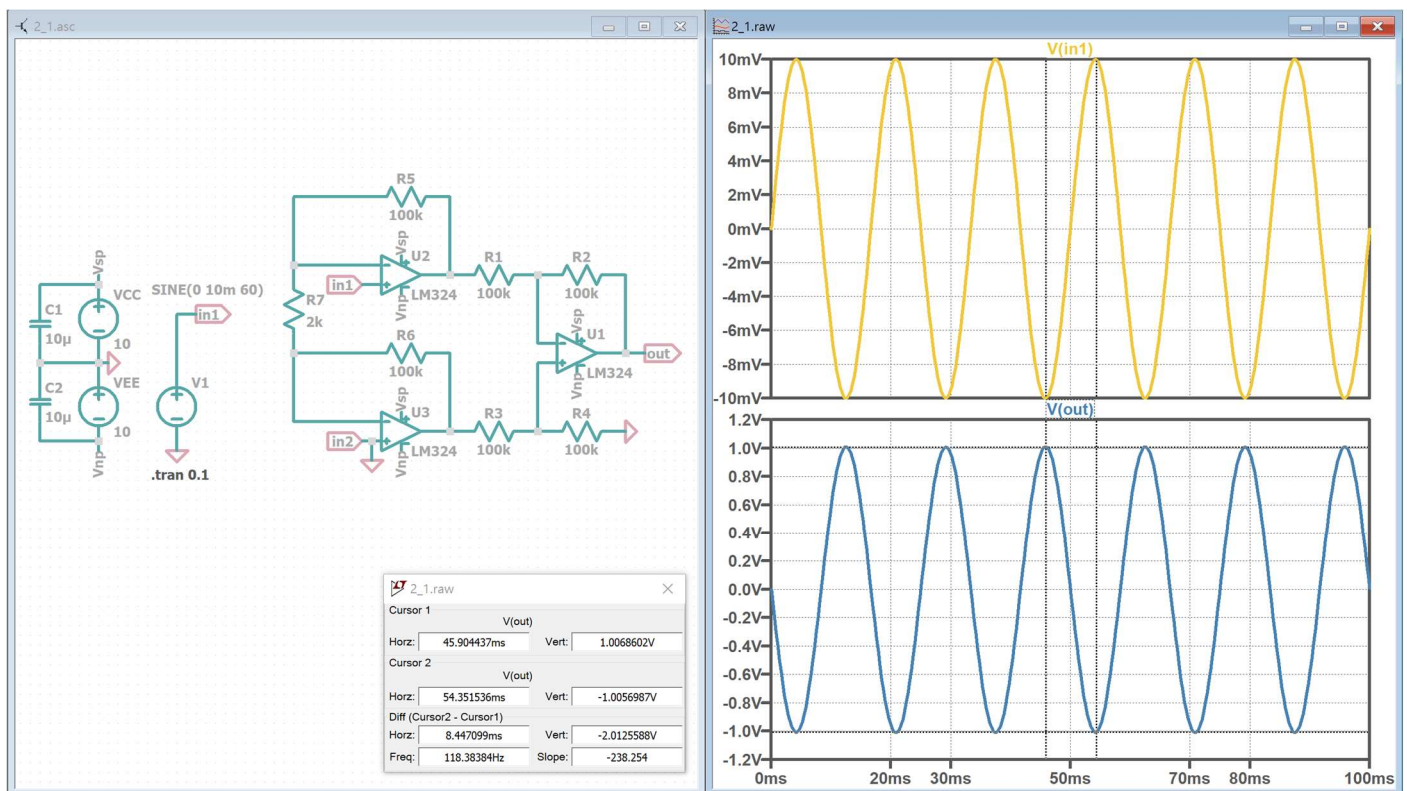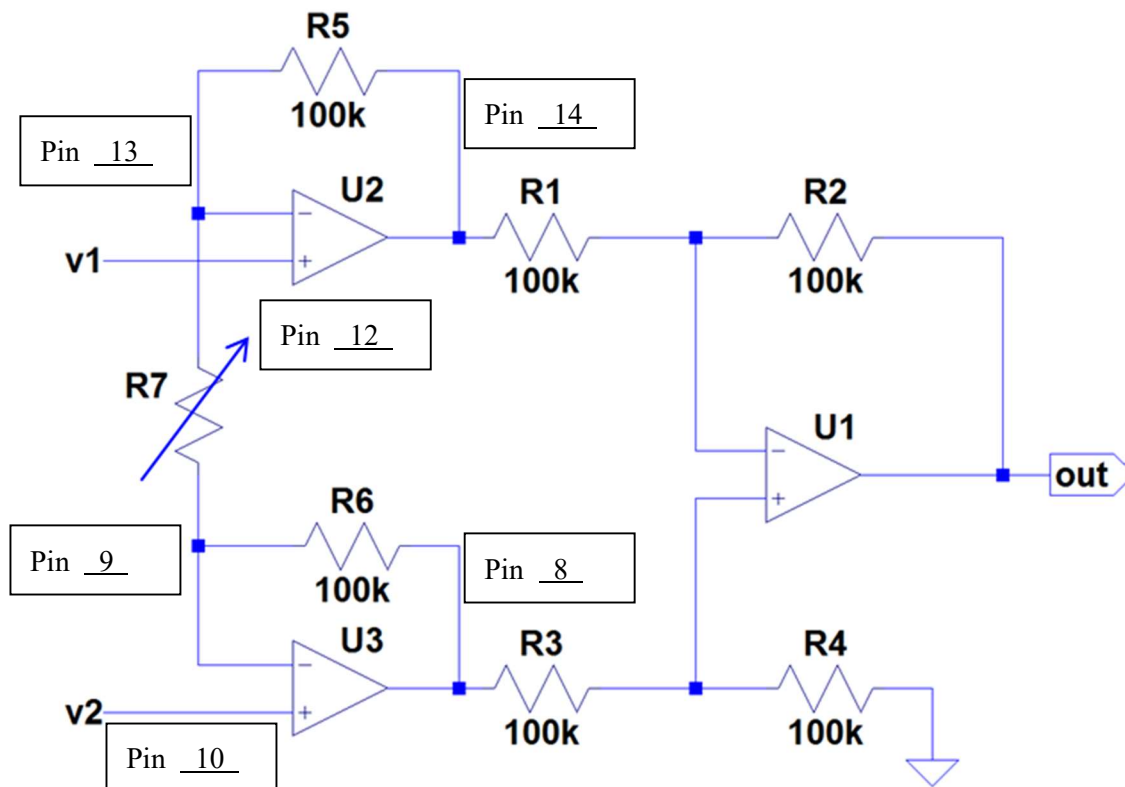


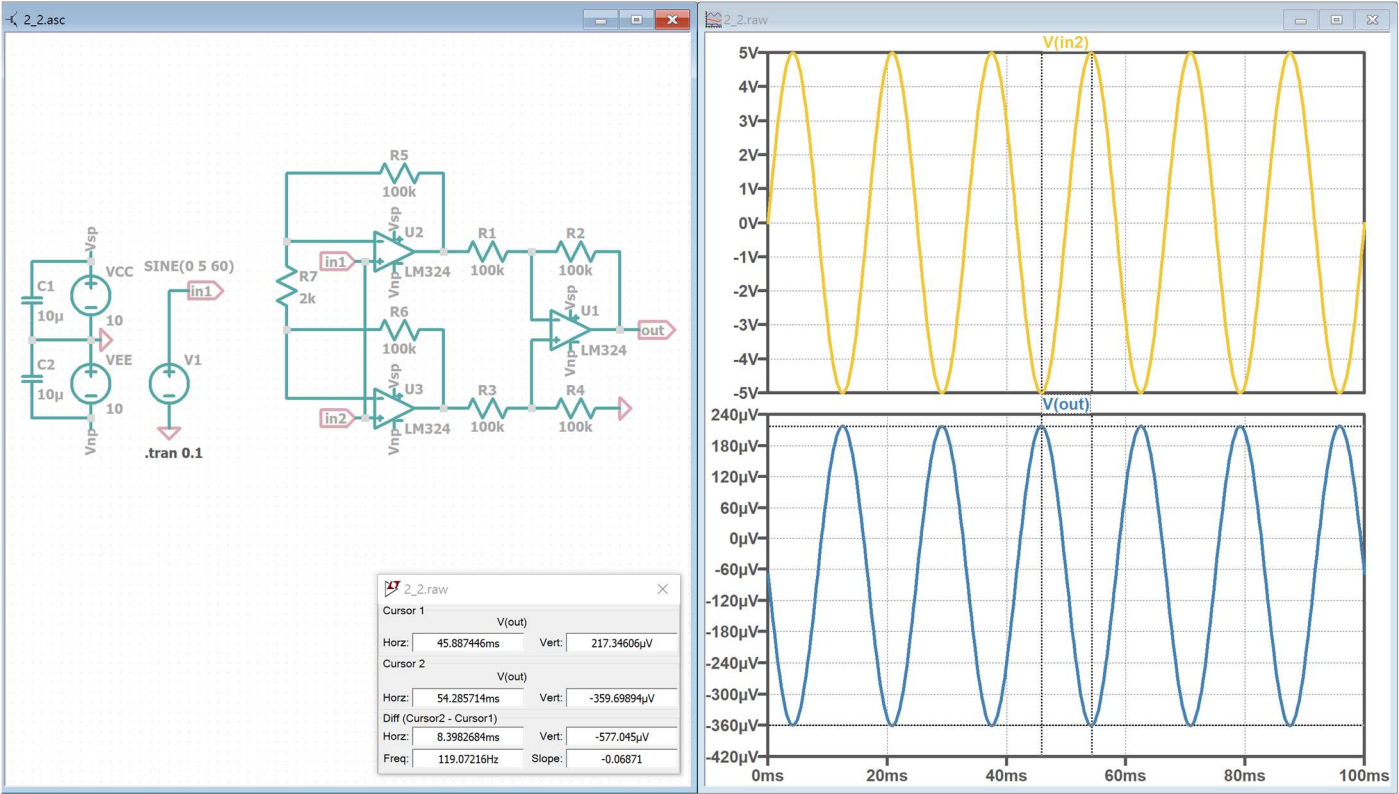

2.


$v_{1,pp}$ (V)	$v_{2,pp}$ (V)	$v_{d,pp}=v_2-v_1$ (V)	$V_{out,pp}$ (V)	A_{DM} (V/V)	Phase ($v_{out} \rightarrow v_1$) (degree)
19.58m	0	19.58m	2.075	106	180

v_{out} and v_1 waveform:

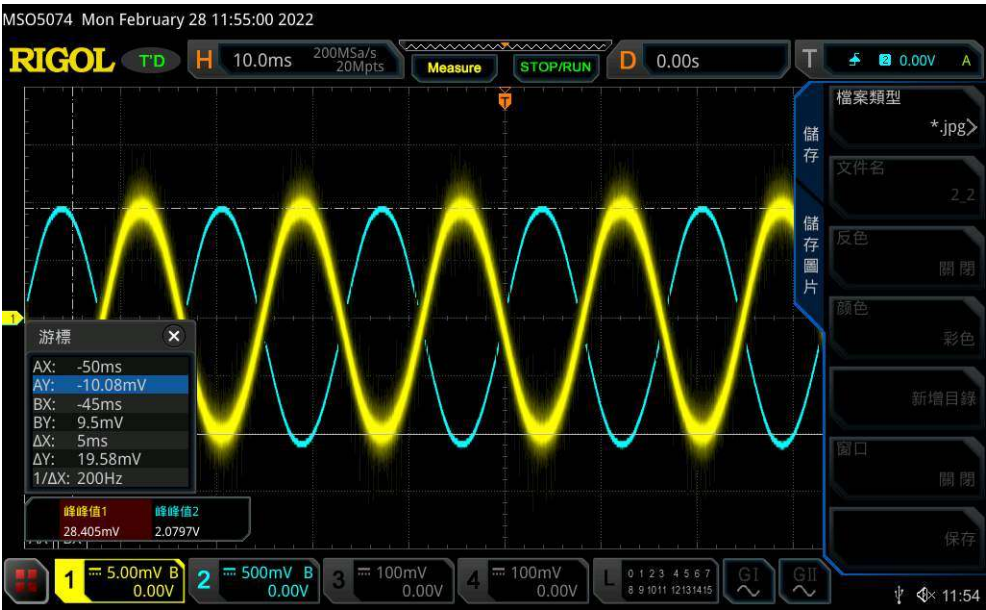

v ₁ ,pp (V)	v _{out} ,pp (V)	A _{CM} (V/V)	Phase (v _{out} ->v ₁) (degree)
10.313	33.66m	3.264m	180

v_{out} and v₁ waveform:


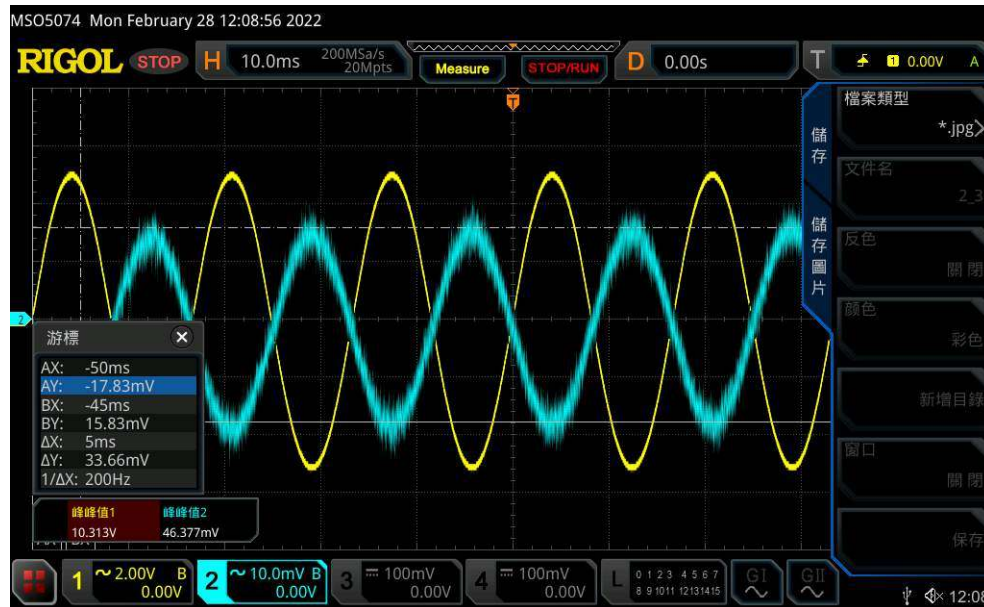



4.

$$CMRR = \left| \frac{A_{DM}}{A_{CM}} \right| = \underline{\underline{90.231 \text{ dB}}}$$

Experiment 3: Instrumentation Amplifier with band-pass filter

Write down your pinout.

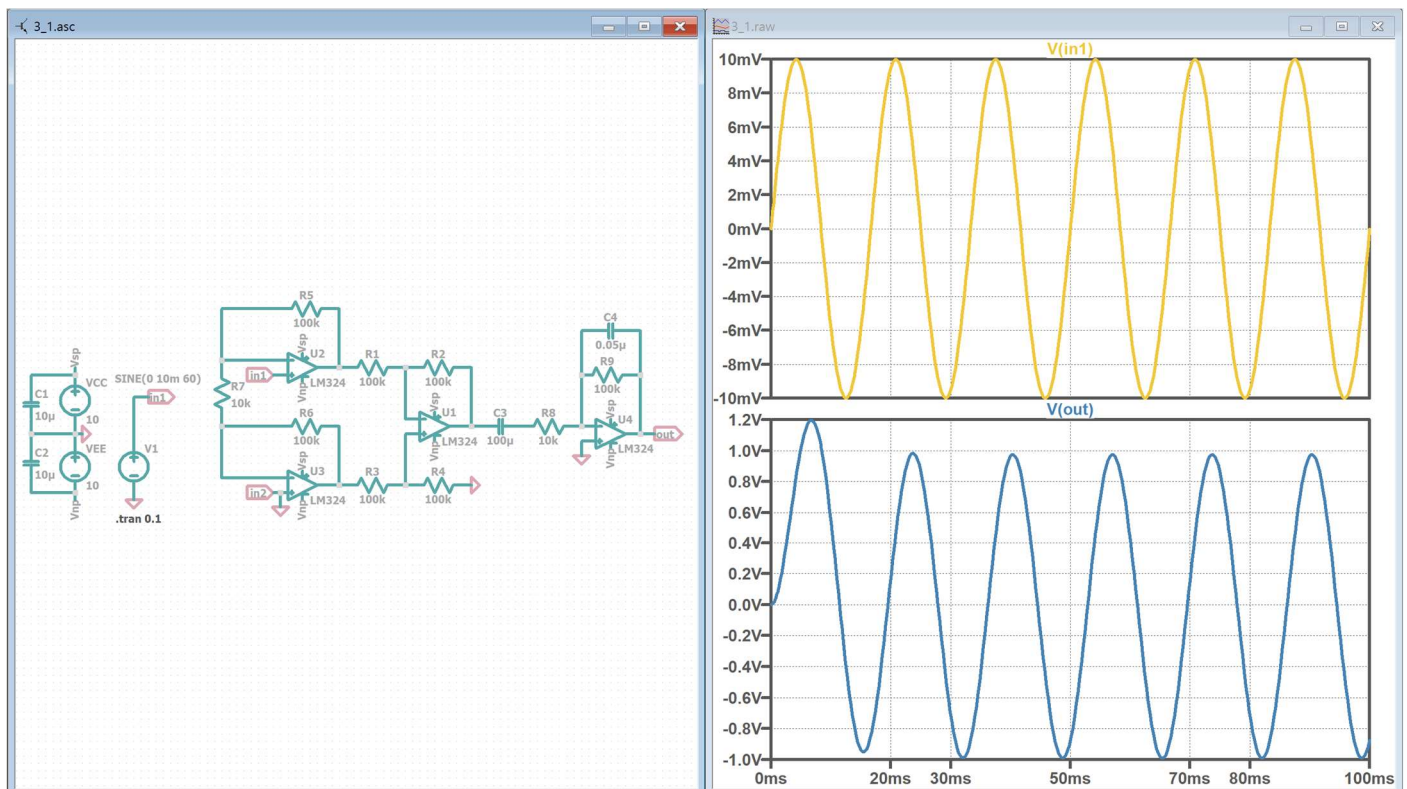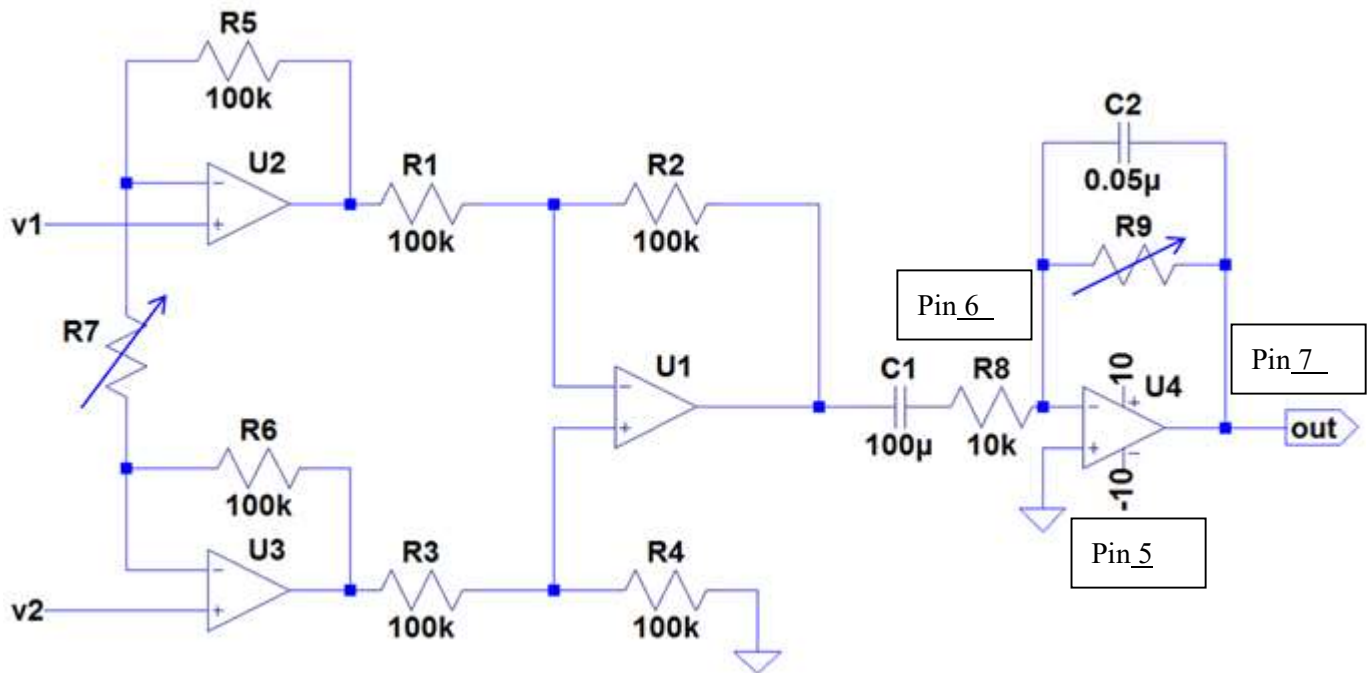

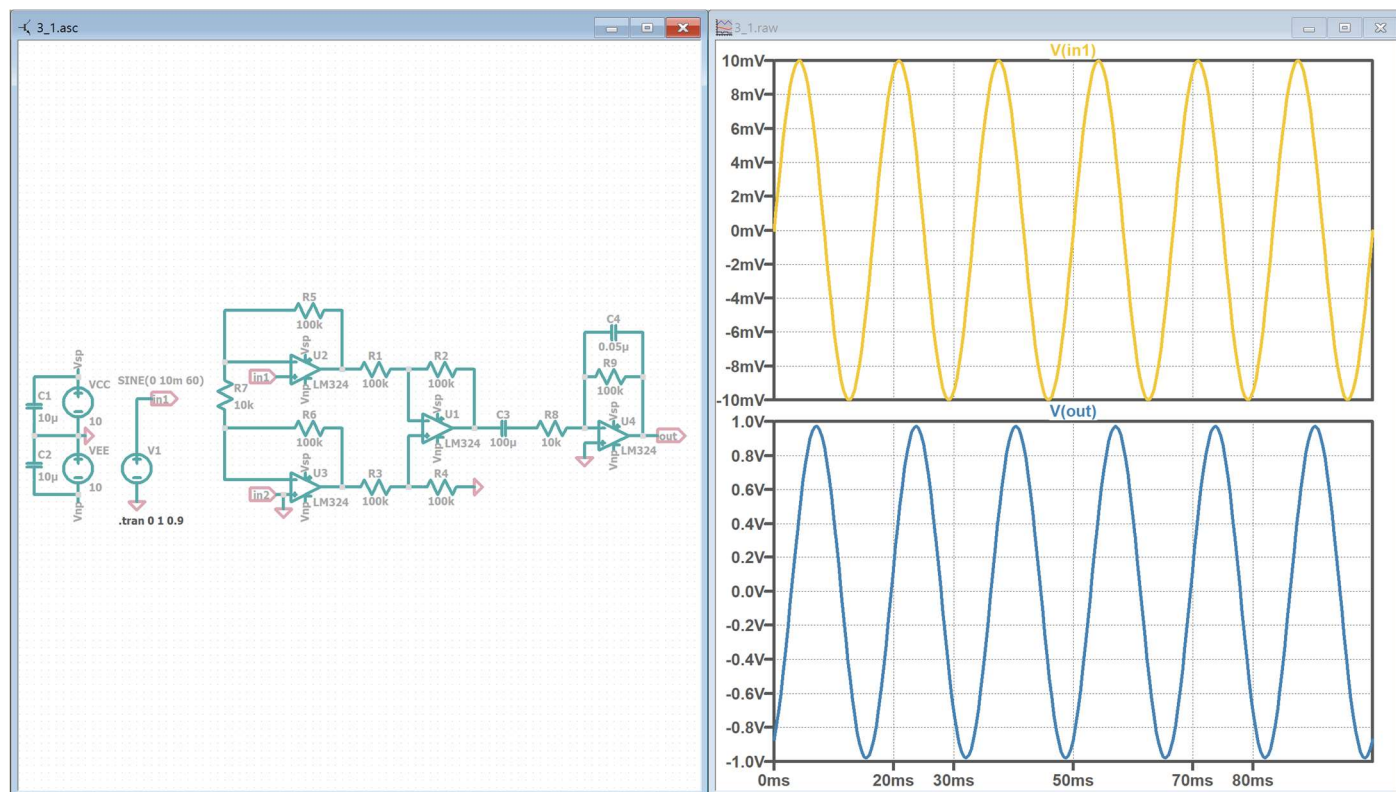

2.

$v_{1,pp}$ (V)	$v_{2,pp}$ (V)	$v_{d,pp}=v_2-v_1$ (V)	$V_{out,pp}$ (V)	A_{DM} (V/V)	Phase ($v_{out} \rightarrow v_1$) (degree)
19.75m	0	19.75m	2.035	103	58.32

 v_{out} and v_1 waveform: