

Lab 2.

AM modulator & demodulator


常用公式

$$\cos(a) \times \cos(b) = \frac{\cos(a - b) + \cos(a + b)}{2}$$

$$\cos(-\theta) = \cos(\theta)$$

$$\omega = 2\pi f$$

MPY634

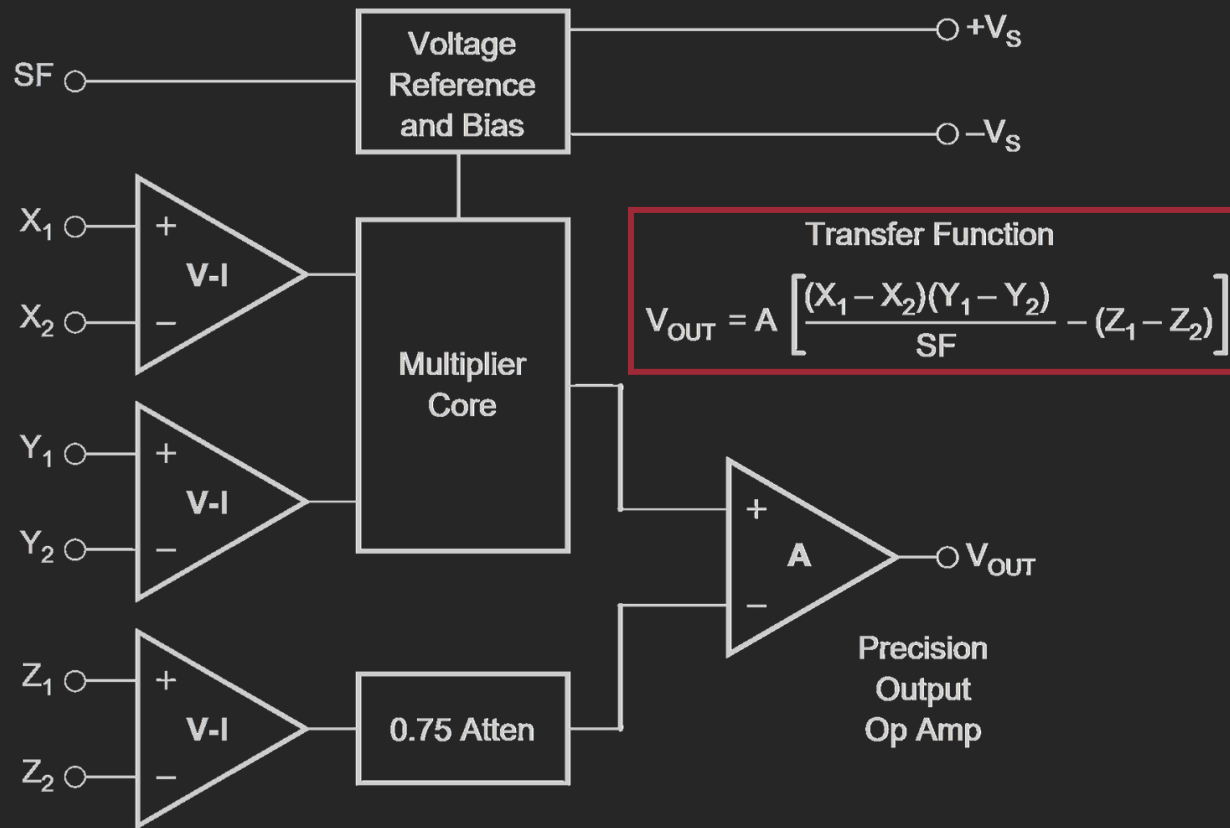

$$V_{out} = A \left(\frac{X \times Y}{SF} - Z \right)$$

Open Loop Gain :

$$A = 85 \text{ dB}$$

Scale Factor:

$$SF = 10 \text{ V (default)}$$

使用LTspice模擬時
SF須給電壓 (建議用10V)

TI Module Board Power Status




Power OFF




Power ON

AM-DSB-SC

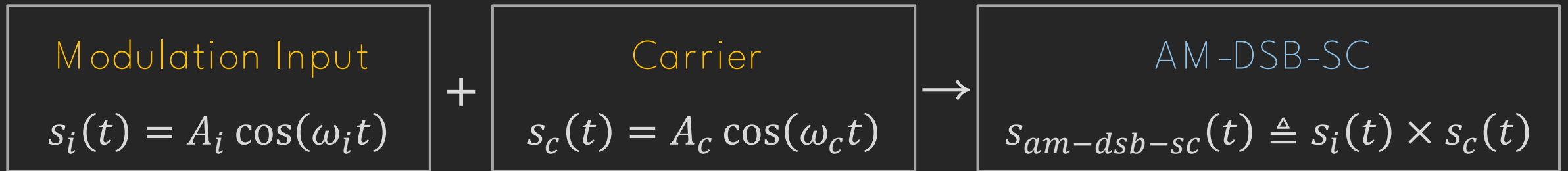Double Sideband Suppressed Carrier Amplitude Modulation




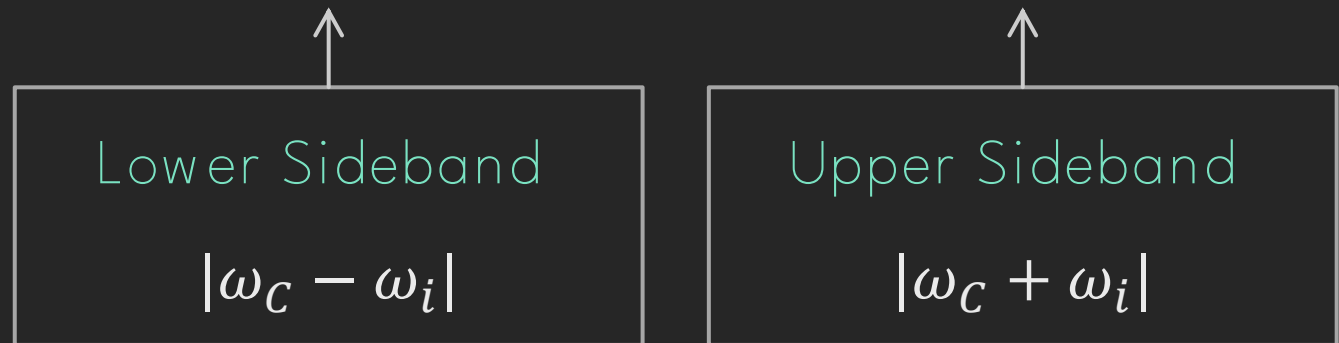
$$s_{am-dsb-sc}(t) = \frac{A_i A_c}{2} \left[\cos((\omega_c - \omega_i)t) + \cos((\omega_c + \omega_i)t) \right]$$





AM-DSB-SC



INFORMATION SIGNAL

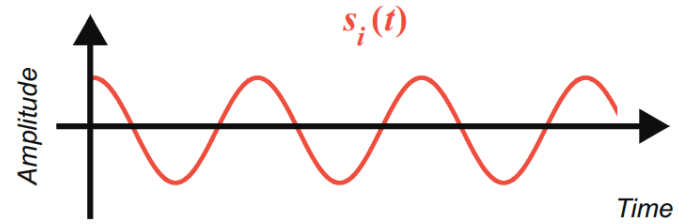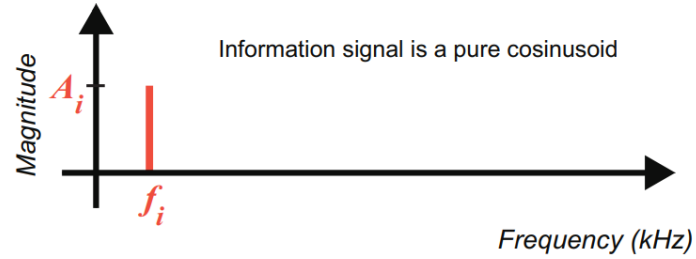


CARRIER WAVE

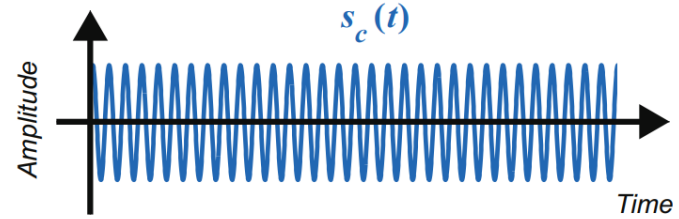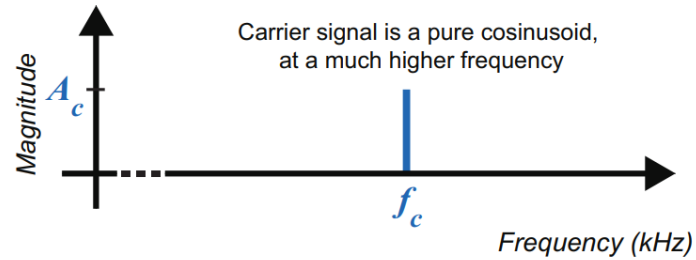

AM-DSB-SC SIGNAL

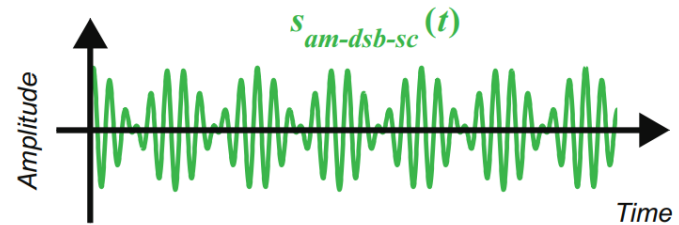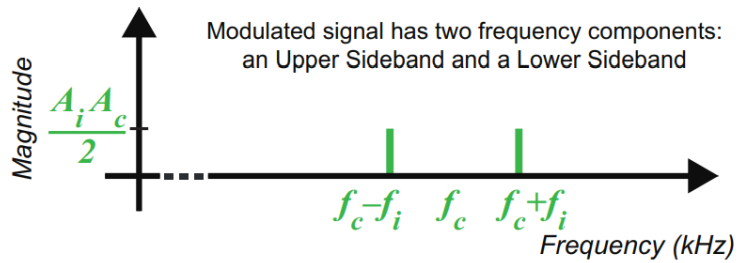

EXP 1. Circuit 1

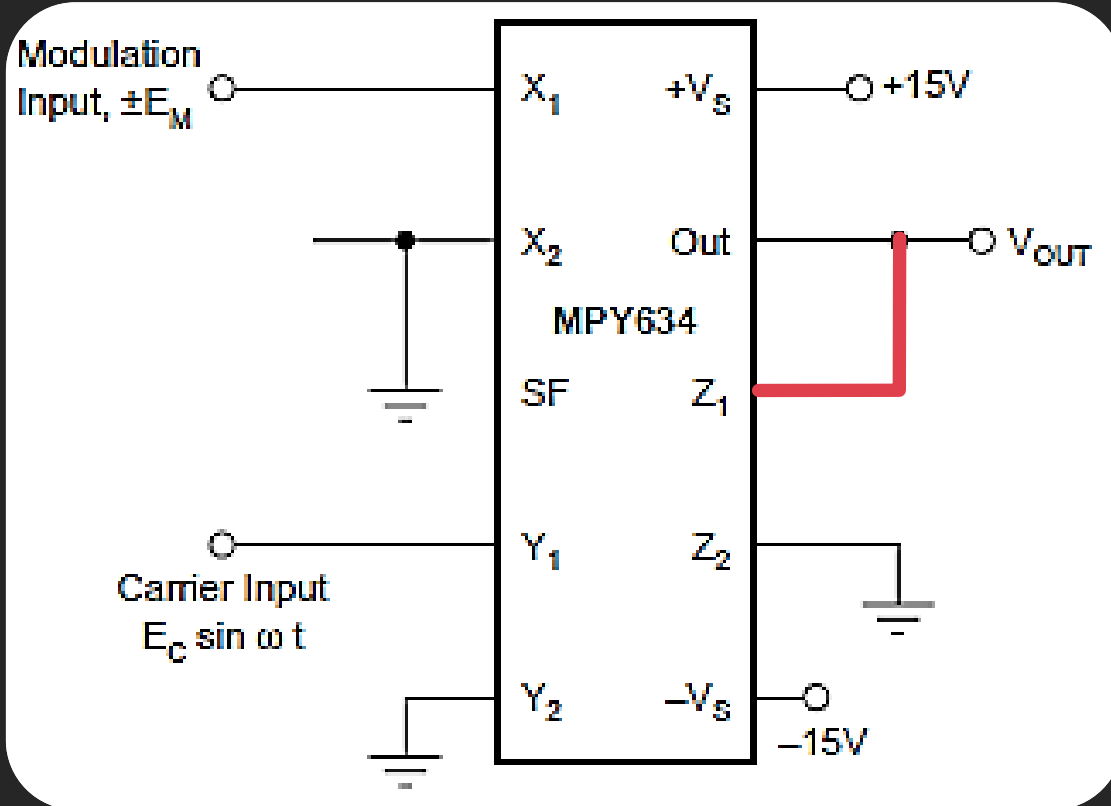

X : Modulation input


Y : Carrier input

Z : 接至 V_{out} 以控制增益

示波器 : DC Coupling


$$V_{out} = \frac{A}{A+1} \times \frac{S_{am-dsb-sc}}{SF} \approx \frac{S_{am-dsb-sc}}{SF}$$

EXP 1. Circuit 2 (Based on Circuit 1.)

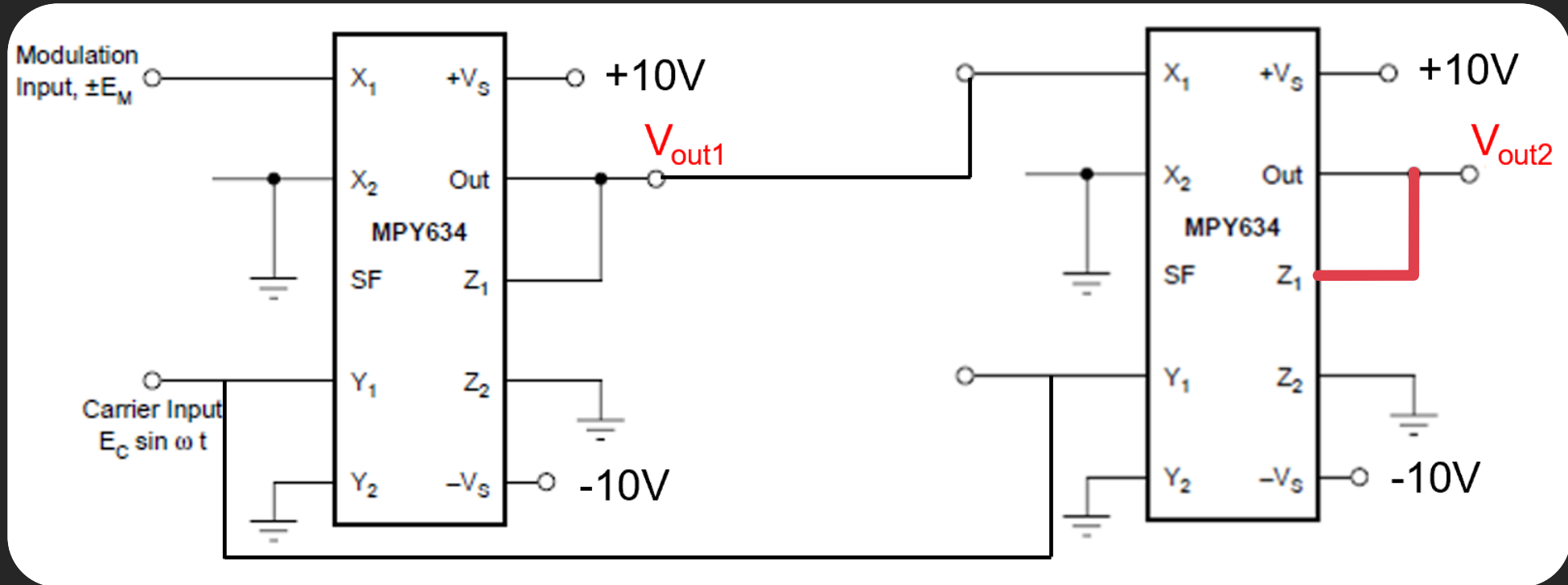

$$V_{out2}(t) \approx \frac{V_{out1} \times s_c}{SF} = \frac{s_i(t)}{SF^2} + \frac{\cos(2\pi(2f_c - f_i)t) + \cos(2\pi(2f_c + f_i)t)}{2SF^2}$$

AM-DSB-TC

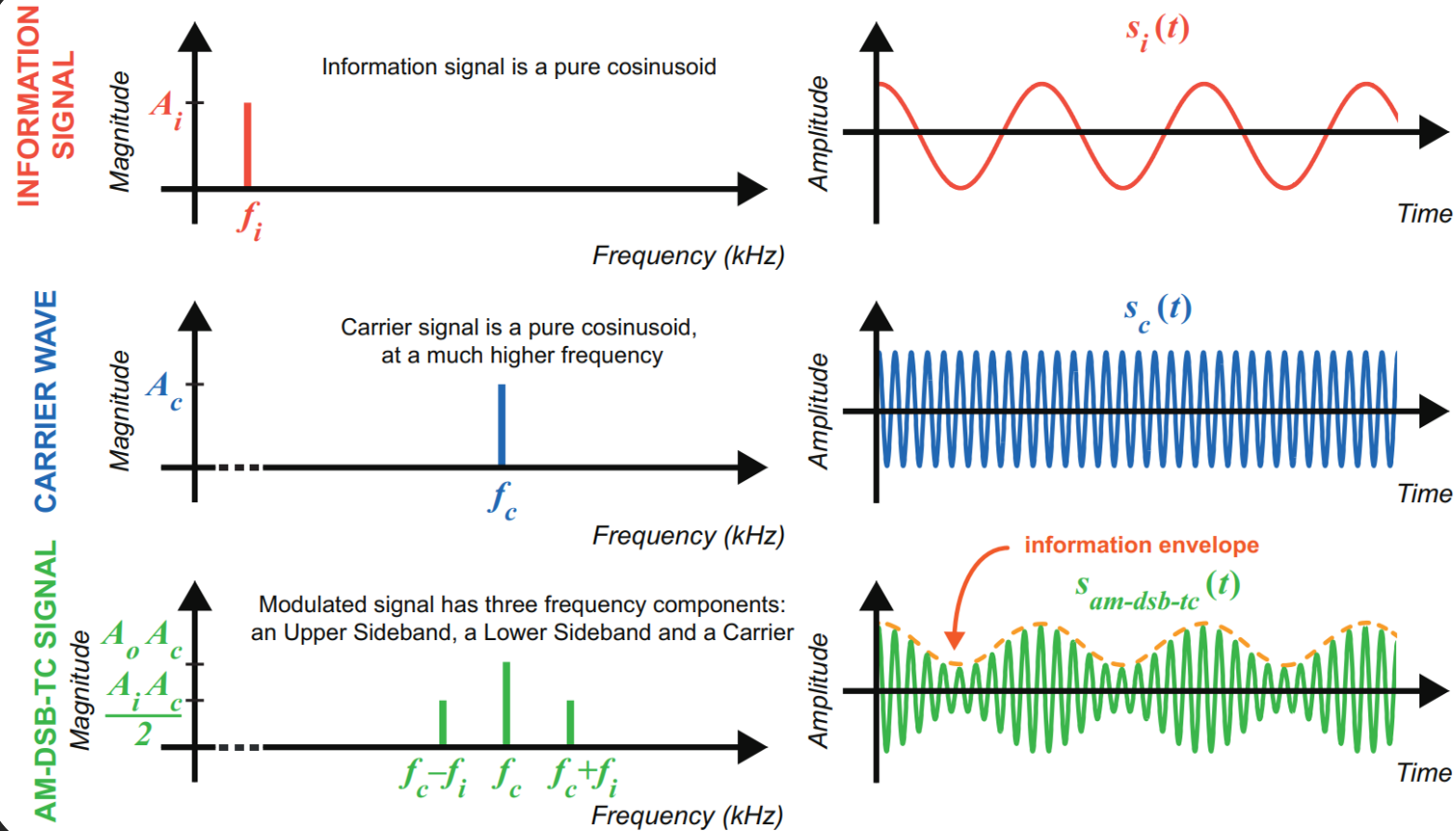

AM-DSB-TC

Double Sideband Transmitted Carrier Amplitude Modulation

$$s_{am-dsb-tc}(t) \triangleq [A_o + s_i(t)] \times s_c(t) = [A_o + A_i \cos(\omega_i t)] A_c \cos(\omega_c t)$$


$$s_{am-dsb-tc}(t) = A_o \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Carrier}}}{s_c(t)} + \frac{A_i A_c}{2} \left[\cos((\underset{\substack{\uparrow \\ \text{Lower Sideband} \\ |\omega_c - \omega_i|}}{\omega_c} - \omega_i)t) + \cos((\underset{\substack{\uparrow \\ \text{Upper Sideband} \\ |\omega_c + \omega_i|}}{\omega_c} + \omega_i)t) \right]$$

AM Depth (AM Modulation index)

AM-DSB-TC 的另一種定義型式

$$s_{am-dsb-tc}(t) \triangleq A_o[1 + m s_i(t)] \times s_c(t) \quad \Rightarrow m = \frac{A_i}{A_o}$$

如何測量調變深度? (EXP 2.)

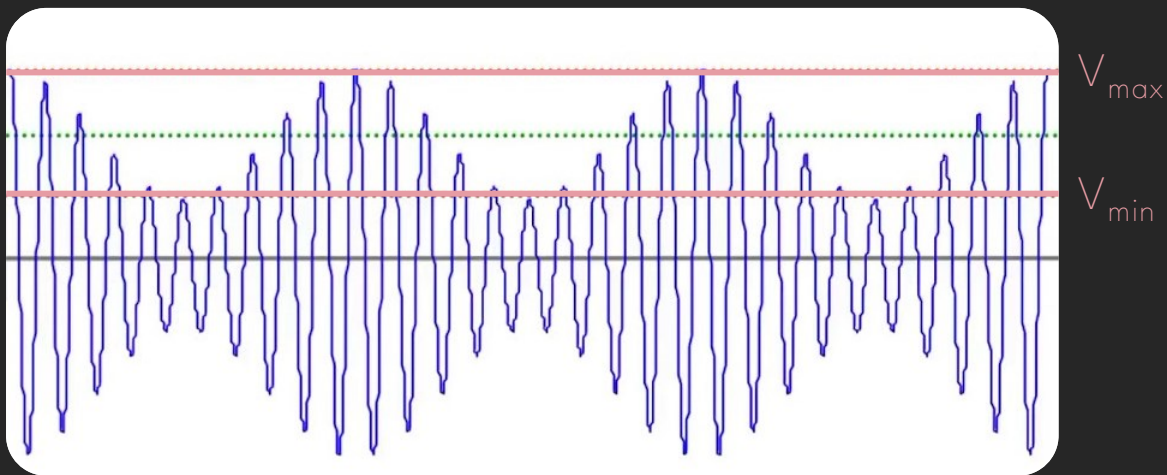


$$m = \frac{V_{max} - V_{min}}{V_{max} + V_{min}}, \text{ since}$$

$$V_{max} = A_c(A_o + A_i),$$


$$V_{min} = A_c(A_o - A_i).$$

EXP 2. Circuit

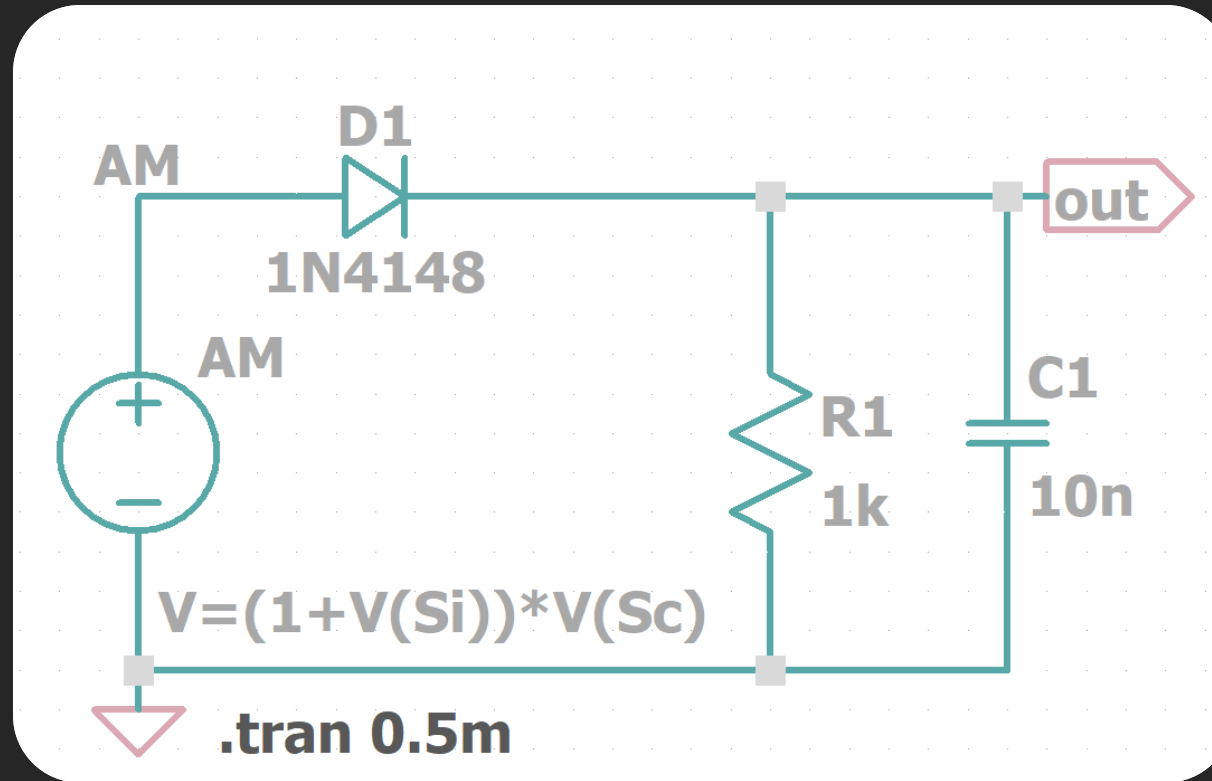


使用函數產生器(FG)產生調變訊號。

EXP 3. Circuit 1

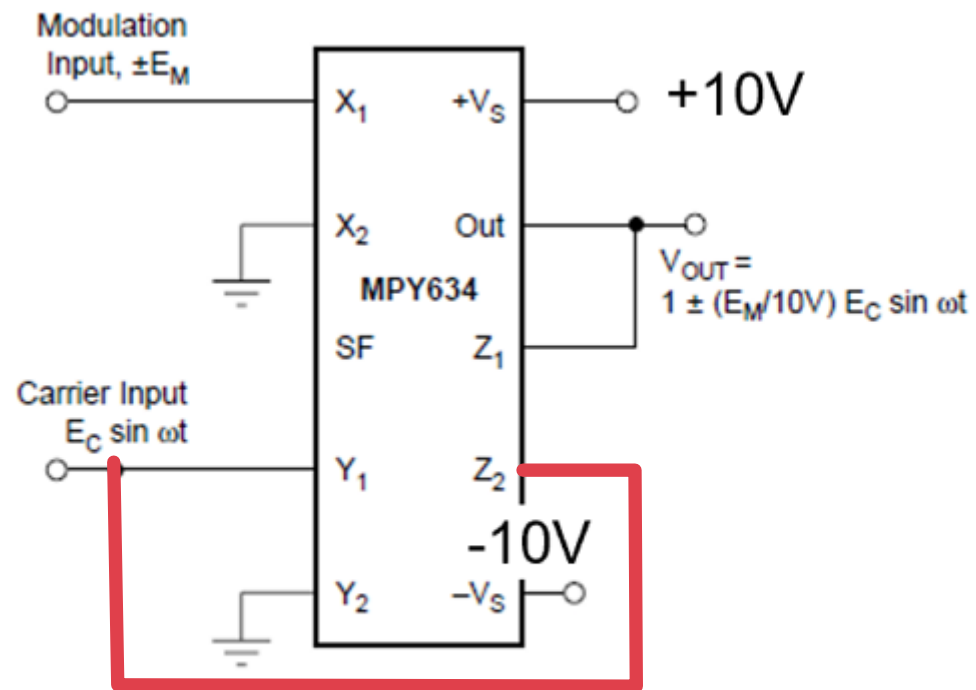

$$\Rightarrow V_{out} \approx (1 + \frac{1}{SF} \times s_i) s_c$$

EXP 3. Circuit 2 (Based on Circuit 1.)

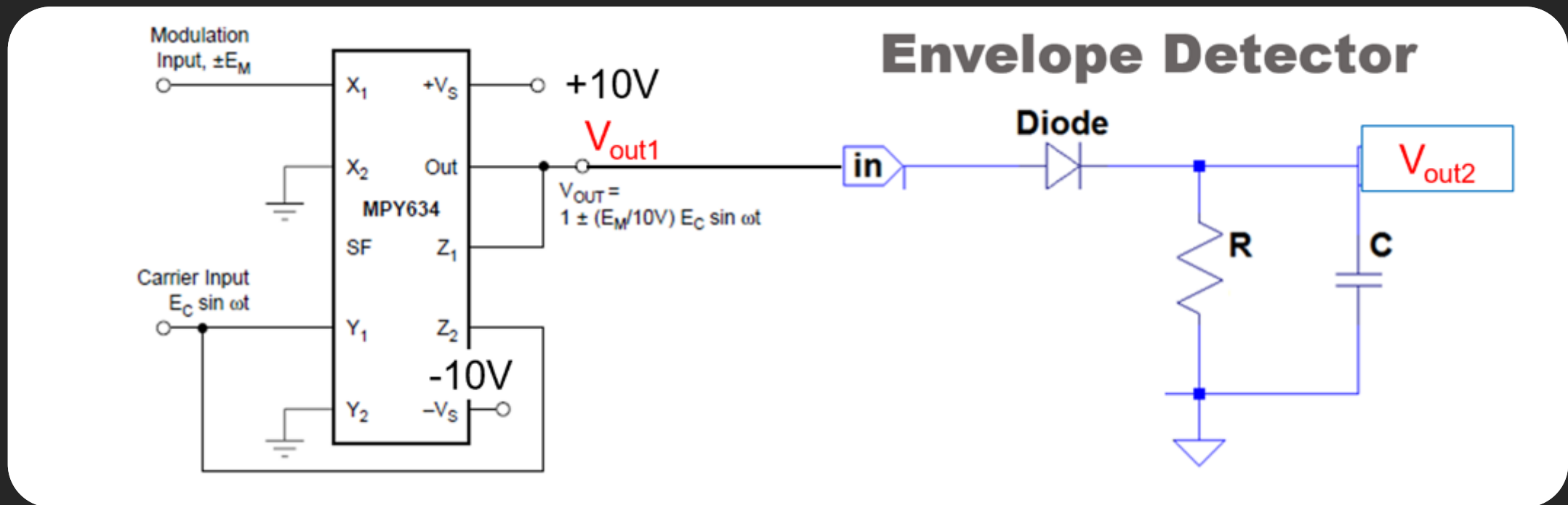

用 Envelope detector 包絡出原始訊號